

Versuch 23

Oleksandr Petrushyn

Oleksandr Petrushyn

Miriam Krumm

Benjamin

Klein


0162 777 7007

b.k.Ball76@gmail.com

← Spannungsquelle

Kalibrierung:

Aufbau:

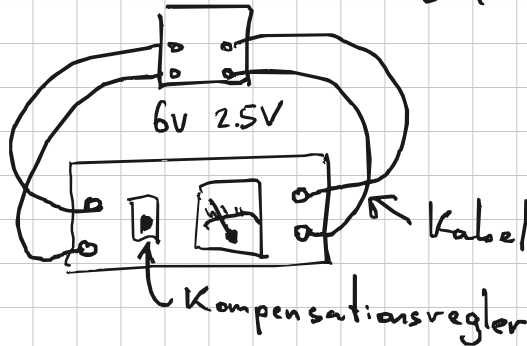

Fehler der Eichspannung: $\pm 0,02\%$

Aufgabe 1:

Ausrechnungen:

Nach Ohmschen Gesetz:

$$I_{\max} = 10 \text{ mA}; R_i = 458 \Omega$$

$$U_{\max} = R_i \cdot I_{\max} = 458 \Omega \cdot 0,01 \text{ A} = 4,58 \text{ V}$$

$$U_{\max} \rightarrow 5 \text{ V} \Rightarrow$$

$$f = \frac{5 \text{ V}}{4,58 \text{ V}} = 1,092$$

$$R_s = R_i (f - 1) = 458 \Omega (1,092 - 1) = 42,00 \Omega$$