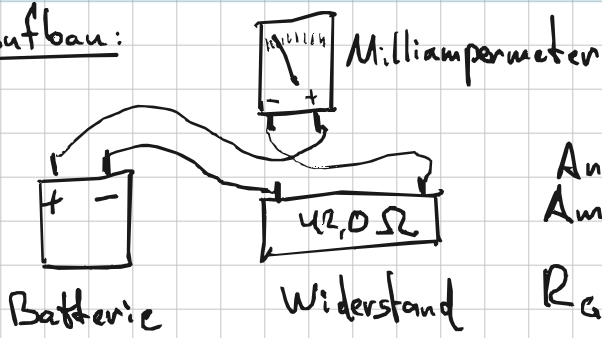


Aufbau:



Anzeige des Amper meters: $I = (8.8 \pm 0.2) \text{ mA}$

$$R_{\text{Gesamt}} \approx (500 \pm 5) \Omega$$

Fehler des Widerstands: $\Delta R_{\text{Gesamt}} \sim 0,08 \Omega$

$$\Delta R_{\text{Dehler 20}} = 0,005 \cdot 2 \Omega = 0,01 \Omega$$


$$\Delta R_{\text{100}} = 0,002 \cdot 40 \Omega = 0,08 \Omega$$

$$\Delta R = 0,01 \cdot 438 \Omega = 4,38 \Omega$$

$$\Delta R_{\text{ges}} = \sqrt{(0,08 \Omega)^2 + (0,01 \Omega)^2 + (4,38 \Omega)^2}$$


$$= (4,58 \Omega) = 5 \Omega$$

Nächste Aufbau:

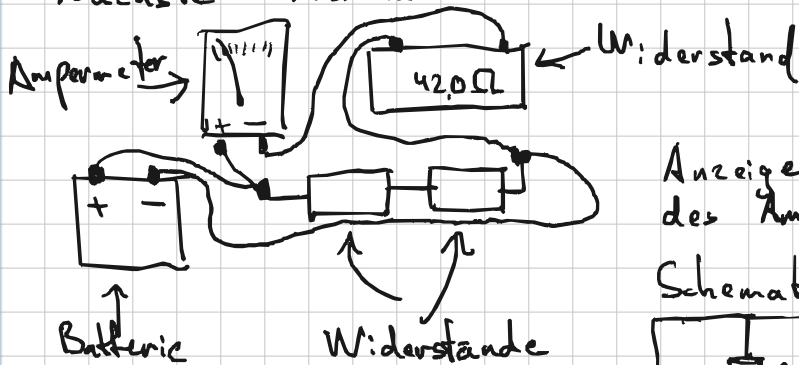

Anzeige des Amper meters: $I_{\text{ab}} = (8.4 \pm 0.2) \text{ mA}$

Schematisch:

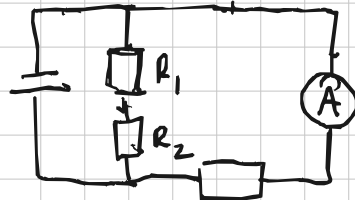

Bei einer Parallelschaltung mit zwei zusätzlichen Widerständen (R_1 und R_2) der I -Wert bisschen gesunken.

$$I_{R_1} = 2 \text{ mA} = I_{R_2}$$