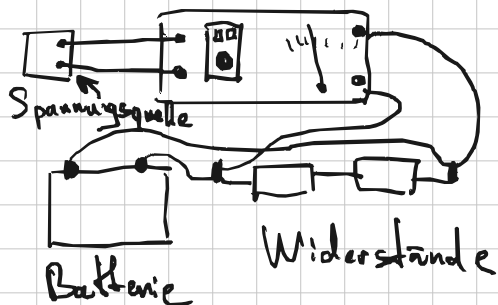


Das Ganze wird mit einem Kompensator widerholt.

Aufbau:



Gemessene Spannung
der Batterie: $4.35 \pm$

Multimeter: Benning MM7
(Der Fehler wird zu Hause
gegoogelt).

$$U_0 =$$

Anzeige des Kompensatorreglers: (879 ± 1) b. E.


Spannung des Kompensators: $(6 \pm 0,06) V$

Daraus wird die Spannung wie folgt berechnet:

$$(884 \pm 1) \text{ b. E.} = (4.41 \pm 0,02) V \text{ (nur Ablesfehler betrachtet)}$$

Ein Skalenteil entspricht dem Fehler von $0,05 V$.

Aufbau:

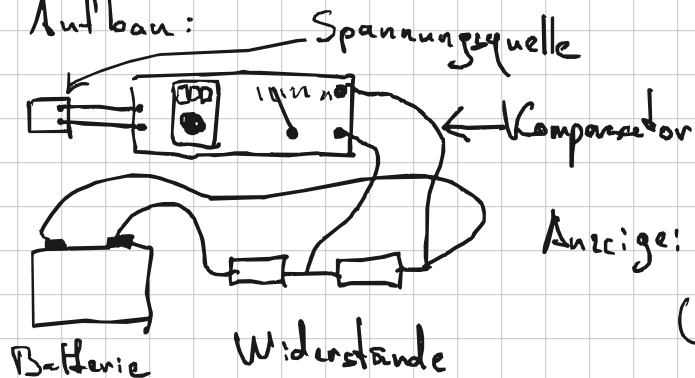

$$U_{K_1} = U_{K_2} =$$

Anzeige: $(444 \pm 1) \text{ b. E.} = (2.220 \pm 0,005) V$
(nur Ablesfehler betrachtet).