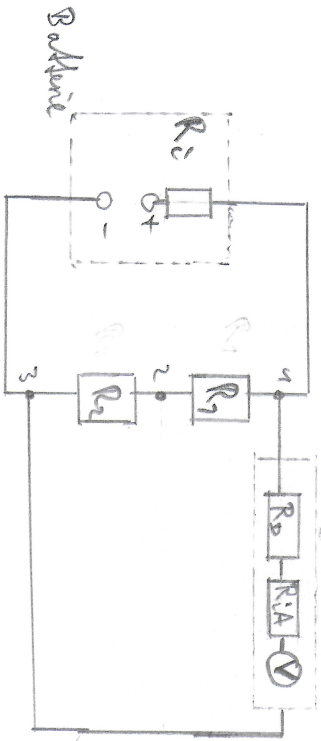
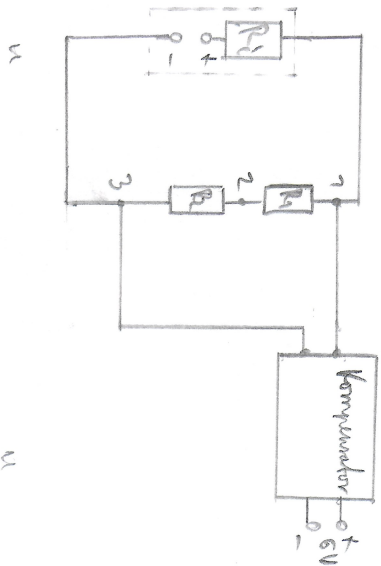


Schaltung 1: Spannungsmessung mit
messbereichswiderstand, Debrückpotentiometer



Hier wird U gemessen, zwischen 1-3
Grundwiderstand 1-2, 2-3 gemessen.

Schaltung 2:



Schaltung 3: Strom & Spannungsmessung
mit Schleichwiderstand als Last

